
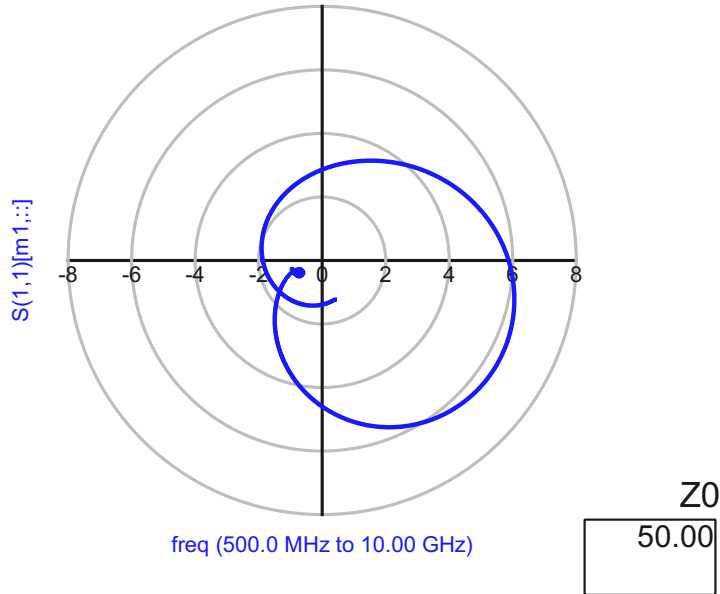


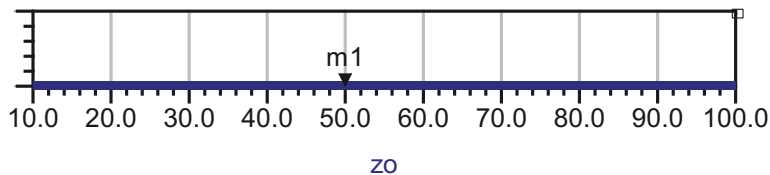El circuito oscila si el lazo de Nyquist (S_{11}) rodea el punto $1 + j0$, moviéndose en sentido horario al aumentar la frecuencia.




Seleccionar Z0 desplazando el marcador



m3
freq=1.132 GHz
phase(S(1,1)[m1,:])=0.098

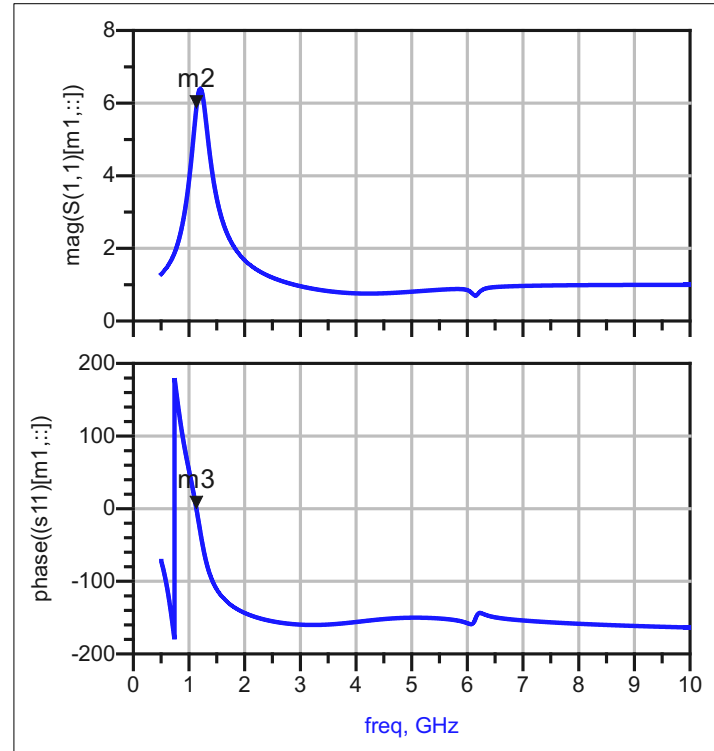m2
freq=1.132 GHz
mag(S(1,1)[m1,:])=5.866



El valor de Z0 cambia la forma del diagrama de Nyquist, pero el número de rodeos permanece igual.